


$$A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + j\omega R_D C_L} \quad \left| \quad \omega_0 = \frac{1}{R_D C_L} \right.$$

← Resposta para baixas

→ A frequência do primeiro polo da resposta em frequência fica em $f_0 = \frac{1}{2\pi R_D C_L}$

Exemplo 4:

Suponha o circuito

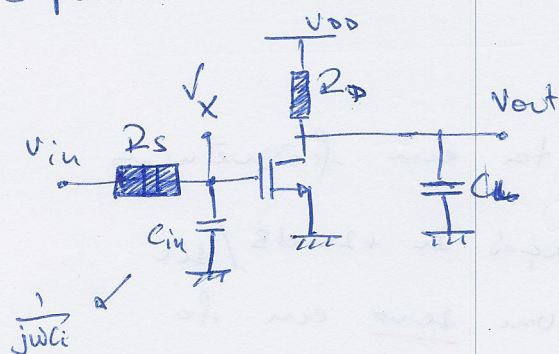

$$v_{out} = -g_m (R_D \parallel C_L) v_x$$

$$v_{out} = -g_m (R_D \parallel C_L) \frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}} v_{in}$$

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m \frac{Z_D \parallel Z_C}{Z_D + Z_C} \frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}}$$

$$= -g_m \frac{R_D}{1 + j\omega R_D C_L} \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C_{in}}}{R_s + \frac{1}{j\omega C_{in}}}$$

$$A_v = -g_m \cdot \frac{R_D}{(1 + j\omega R_D C_L)} \cdot \frac{1}{(1 + j\omega R_s C_{in})}$$

$$A_v = \frac{-g_m R_D}{(1 + j\omega R_D C_L)(1 + j\omega R_s C_{in})}$$