

→ Agora precisamos calcular os parâmetros do amplificador. $\left. \begin{array}{l} A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} \end{array} \right\}$
 (R_{in}, R_{out}, A_v)


$$V_{RE} = R_E I_E$$

$$V_{RE} = R_E v_{\pi} \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right)$$

$$V_{in} = v_{\pi} + V_{RE}$$

$$V_{in} = v_{\pi} \left[1 + R_E \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right) \right]$$

$$V_{out} = -g_m v_{\pi} R_C$$

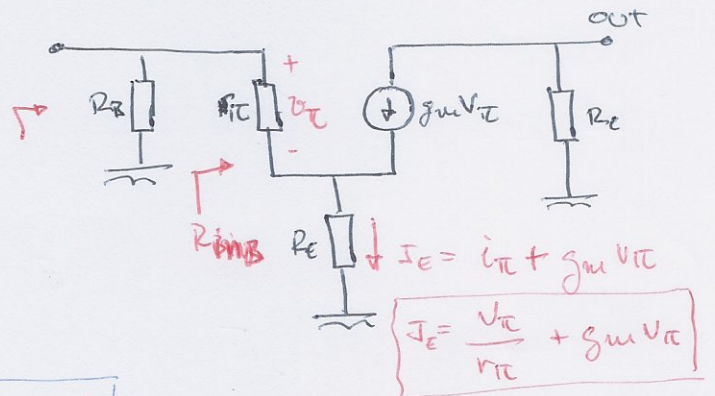

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-g_m R_C}{1 + \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right) R_E}$$

→ Utilizando nossos parâmetros conhecidos, temos que:

$$|A_v| = \frac{-38,705 \cdot 10^{-3} \cdot 2200}{1 + \left(\frac{1}{12,918} + 38,705 \cdot 10^{-3} \right) 300}$$

$$* |A_v| = 6,739 \text{ V/V}$$

$$r_{\pi} = 12,918 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = 38,705 \text{ mS}$$

$$R_B = 661,01 \Omega$$

$$R_C = 2,2 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 300 \Omega$$

→ Sabemos que:

$$R_B = R_{inB} \parallel R_{II}$$

DEVEMOS
calcular



$$V_{RE} = \left(\underbrace{\frac{v_{\pi}}{r_{\pi}}}_{i_{\pi}} + \underbrace{g_m v_{\pi}}_{\text{fonte corrente}} \right) R_E$$

$$V_{RE} = v_{\pi} \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right) R_E$$

$$V_{in} = v_{\pi} \left[1 + \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right) R_E \right]$$


conhecemos:
 $R_B = 661,01 \Omega$

$$i_{\pi} = \frac{V_{\pi}}{r_{\pi}}$$

$$R_{inB} = \frac{v_{in}}{i_{\pi}}$$

$$R_{inB} = r_{\pi} \left[1 + \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right) R_E \right]$$

$$R_{inB} = 163,2 \text{ k}\Omega$$

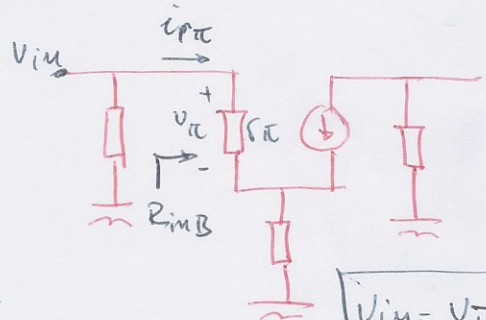

$$V_{in} = v_{\pi} + V_{RE}$$

$$R_{inB} = \frac{V_{in}}{i_{\pi}}$$