

$$V_{out} = g_m V_i (R_{sc} \parallel r_o)$$

$$V_{out} = g_m (V_{in} - V_{out}) (R_{sc} \parallel r_o)$$


$$V_{out} [1 + g_m (R_{sc} \parallel r_o)] = g_m V_{in} (R_{sc} \parallel r_o)$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{g_m (R_{sc} \parallel r_o)}{1 + g_m (R_{sc} \parallel r_o)}$$

$$A_v = \frac{(R_{sc} \parallel r_o)}{\frac{1}{g_m} + (R_{sc} \parallel r_o)}$$

Idêntica à expressão anterior!!

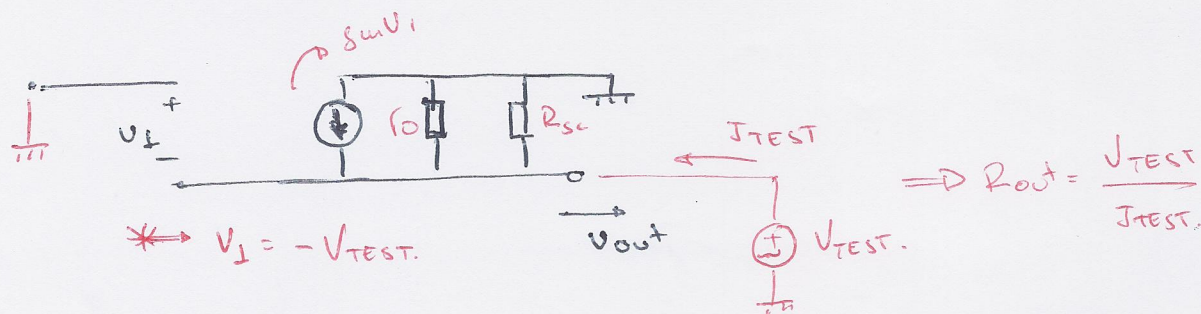Para calcular a resistência de saída do amplificador devemos atenuar a entrada, portanto:



$$* \Rightarrow V_i = -V_{TEST}$$

$$* \Rightarrow I_{TEST} + g_m V_i = I_{r_o} + I_{R_{sc}}$$

$$I_{TEST} = -g_m V_i + I_{r_o} + I_{R_{sc}}$$

$$I_{TEST} = g_m V_{TEST} + \frac{V_{TEST}}{r_o} + \frac{V_{TEST}}{R_{sc}}$$

$$\frac{I_{TEST}}{V_{TEST}} = g_m + \frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_{sc}}$$

$$R_{out} = \frac{V_{TEST}}{I_{TEST}} = \left( \frac{1}{g_m} \parallel r_o \parallel R_{sc} \right)$$