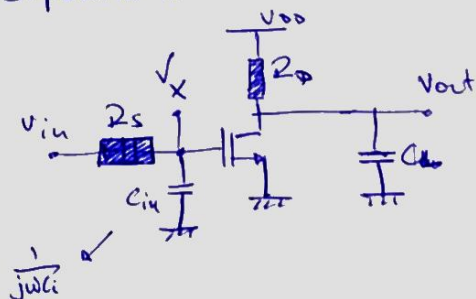


$$A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + j\omega R_D C_L} \quad \left| \quad \omega_0 = \frac{1}{R_D C_L} \right. \quad \leftarrow \text{Resposta para baixas}$$

→ A frequência do primeiro polo da resposta em frequência fica em $f_0 = \frac{1}{2\pi R_D C_L}$

Exemplo 4.

Suponha o circuito



~~A_v~~

$$v_{out} = -g_m (R_D \parallel C_L) v_x$$

$$v_{out} = -g_m (R_D \parallel Z_{CL}) \frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}} v_{in}$$

$$\begin{aligned} A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} &= -g_m \frac{Z_D \parallel Z_{CL}}{Z_D + Z_{CL}} \frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}} \\ &= -g_m \frac{R_D}{1 + j\omega R_D C_L} \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C_{in}}}{R_s + \frac{1}{j\omega C_{in}}} \end{aligned}$$

$$A_v = -g_m \cdot \frac{R_D}{(1 + j\omega R_D C_L)} \cdot \frac{1}{(1 + j\omega R_s C_{in})}$$

$$A_v = \frac{-g_m R_D}{(1 + j\omega R_D C_L)(1 + j\omega R_s C_{in})}$$