

EXEMPLO (cont.)

$$\alpha_f = \frac{100}{101} = \underline{0,990} \quad \left\{ \quad \alpha_R = \frac{6}{7} = \underline{0,857} \right.$$

$$I_{DE} = \frac{10^{-14}}{0,990} \cdot \exp\left(\frac{0,7}{0,025864}\right) = 5,727 \text{ mA}$$

$$I_{DC} = \frac{10^{-14}}{0,857} \cdot \exp\left(\frac{0,7}{0,025864}\right) = 6,615 \text{ mA}$$

No nó coletor

$$\alpha_f I_{DE} = I_C + I_{DC}$$

$$I_C = \alpha_f I_{DE} - I_{DC}$$

$$I_C = 0,990 \times 5,727 \cdot 10^{-3} - 6,615 \cdot 10^{-3}$$

$$\boxed{I_C = -945 \mu\text{A}}$$

No nó Emissor

$$\alpha_R I_C = I_{DE} + I_E$$

$$I_E = \alpha_R I_C - I_{DE}$$

$$I_E = 5,727 \cdot 10^{-3} - 0,857 \cdot 6,615 \cdot 10^{-3}$$

$$\boxed{I_E = 56,89 \mu\text{A}}$$

No nó de BASE

$$I_B = I_E - I_C = 56,89 + 945 = \underline{\underline{1002 \mu\text{A}}}$$