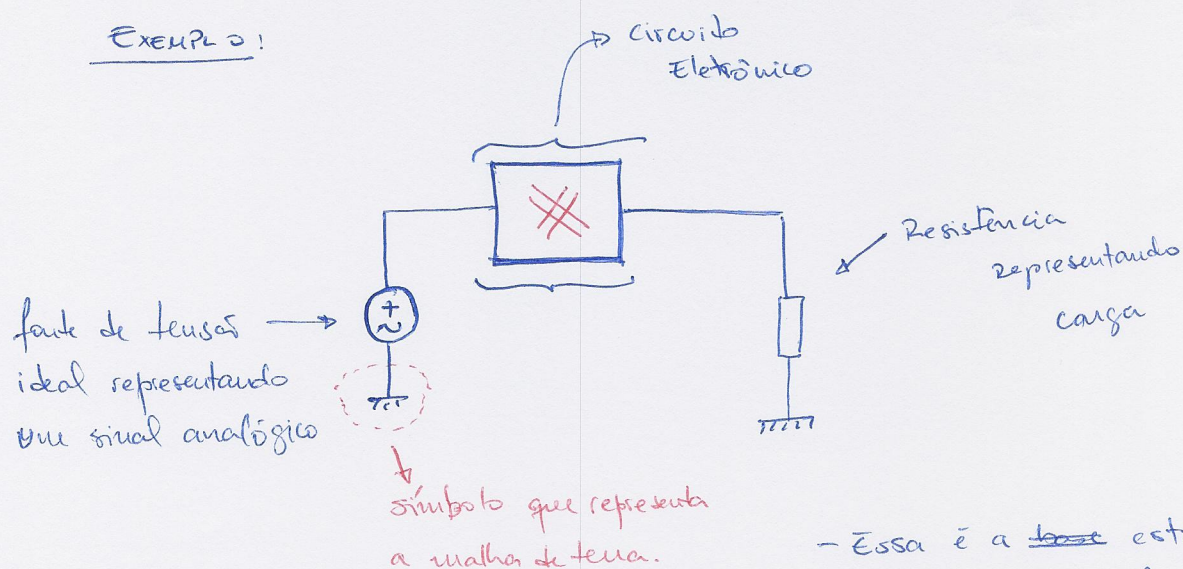


Você ~~que~~ eventualmente encontrará problemas em que será necessário estimular um dispositivo **forçando** uma corrente ou uma **tensão** em determinado ponto do circuito


Exemplo:




- Essa é a ~~base~~ estrutura inicial base dos circuitos estudados em eletrônica.

- Em uma estrutura "mais completa", estabelece-se, por exemplo, que a fonte de sinais é não ideal, e portanto tem impedância de saída adicionada à fonte de tensões.

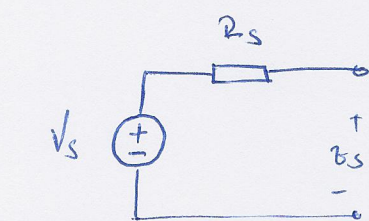Neste modelo de fontes não ideais, podemos representar o sinal de entrada do circuito estudado como:



Thévenin

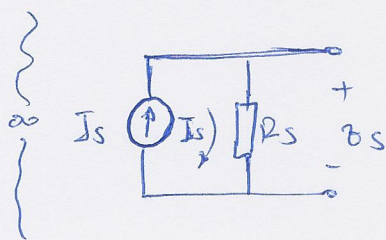

Sinais representados por modelos de fontes não ideais.

Norton