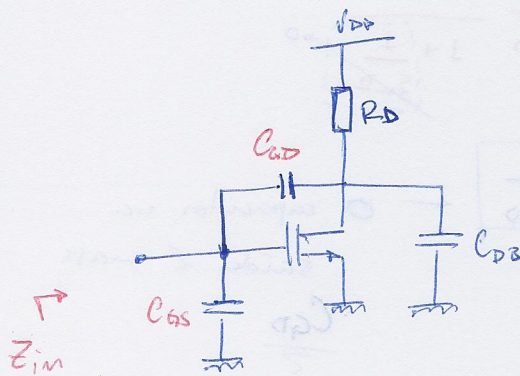


→ TRANSISTOR MOS



$$Z_{in} \approx Z_{gs} \parallel Z_1$$

$$Z_{in} \approx \frac{1}{j\omega [C_{gs} + (1 + g_m R_D) C_{gd}]}$$