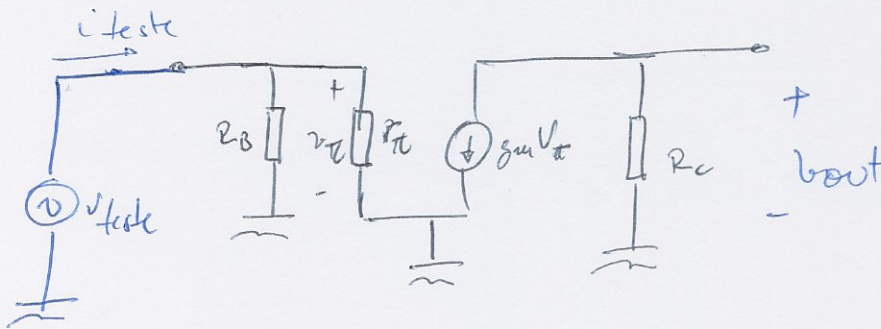


Portando:

Na entrada ( $R_{in}$ ,  $A_v$ )



$$R_B = 1,14 M\Omega$$

$$r_{\pi} = 12,902 K\Omega$$

$$g_m = 0,038751 S$$

$$R_{in} = (R_B \parallel r_{\pi}) = \frac{1,14 \times 10^6 \times 12,902 \times 10^3}{1,14 \times 10^6 + 12,902 \times 10^3}$$


$$R_{in} = 12,758 K\Omega$$

$$V_{out} = -g_m V_{\pi} \times R_C = -g_m V_{teste} \times R_C$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{teste}} \Rightarrow A_v = -g_m \times R_C$$

$$V_{teste} = V_{\pi}$$

Na Saída ( $R_{out}$ )

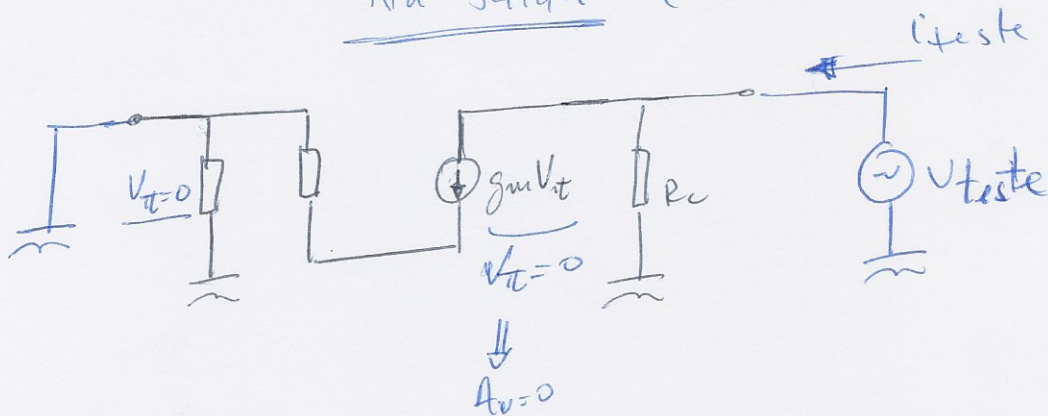

$$V_{\pi} = 0 \Rightarrow g_m V_{\pi} = 0$$

$$R_{out} = \frac{V_{teste}}{I_{teste}} = R_C$$