


→ Trans condutância

Na saída
($\Delta \parallel \beta r_o$) \rightarrow mas já
foi linearizado
com o Early

$$g_m = \frac{\partial I_c}{\partial V_{BE}} = \frac{\partial}{\partial V_{BE}} \left[I_s \exp \left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right) \right]$$

$$g_m = \frac{1}{V_T} I_s \exp \left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)$$

$$g_m = \frac{I_c |_{V_{BE} = 0}}{V_T}$$

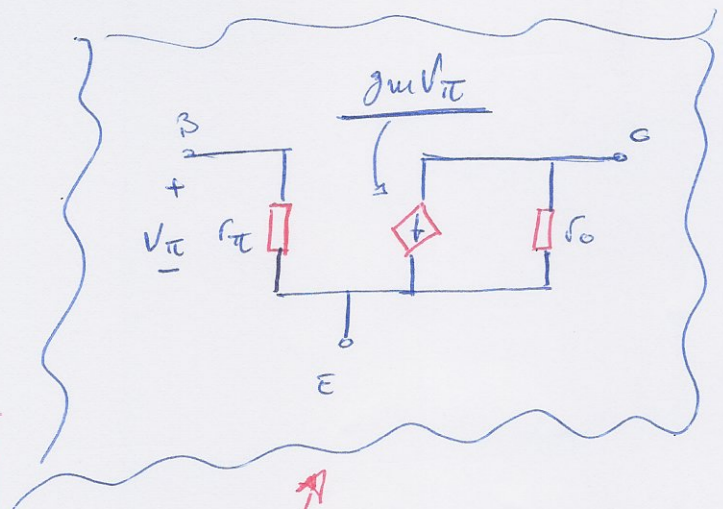

Modelo pequeno sinal.

EXEMPLO

Suponha um transistor com


$$I_s = 3,5 \times 10^{-14} \text{ A}$$

$$\beta = 100$$

$$V_A = \infty$$

$$V_{BE} = 700 \text{ mV}$$

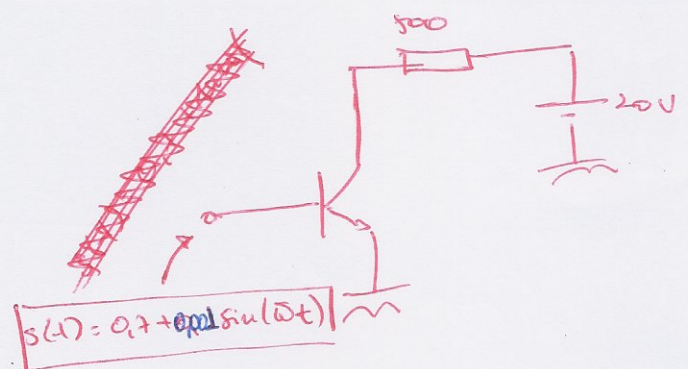e sinal senoidal de
1 mV de amplitude. Conectado
como no circuito ao lado



2ª est: ① calcularmos I_c

$$I_{C0} = I_s \exp \left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right) \approx 3,5 \times 10^{-14} \exp \left(\frac{0,7}{0,026} \right) \approx 19,85 \text{ mA}$$

$$I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta} = \frac{19,85 \text{ mA}}{100} = 198,5 \text{ } \mu\text{A}$$